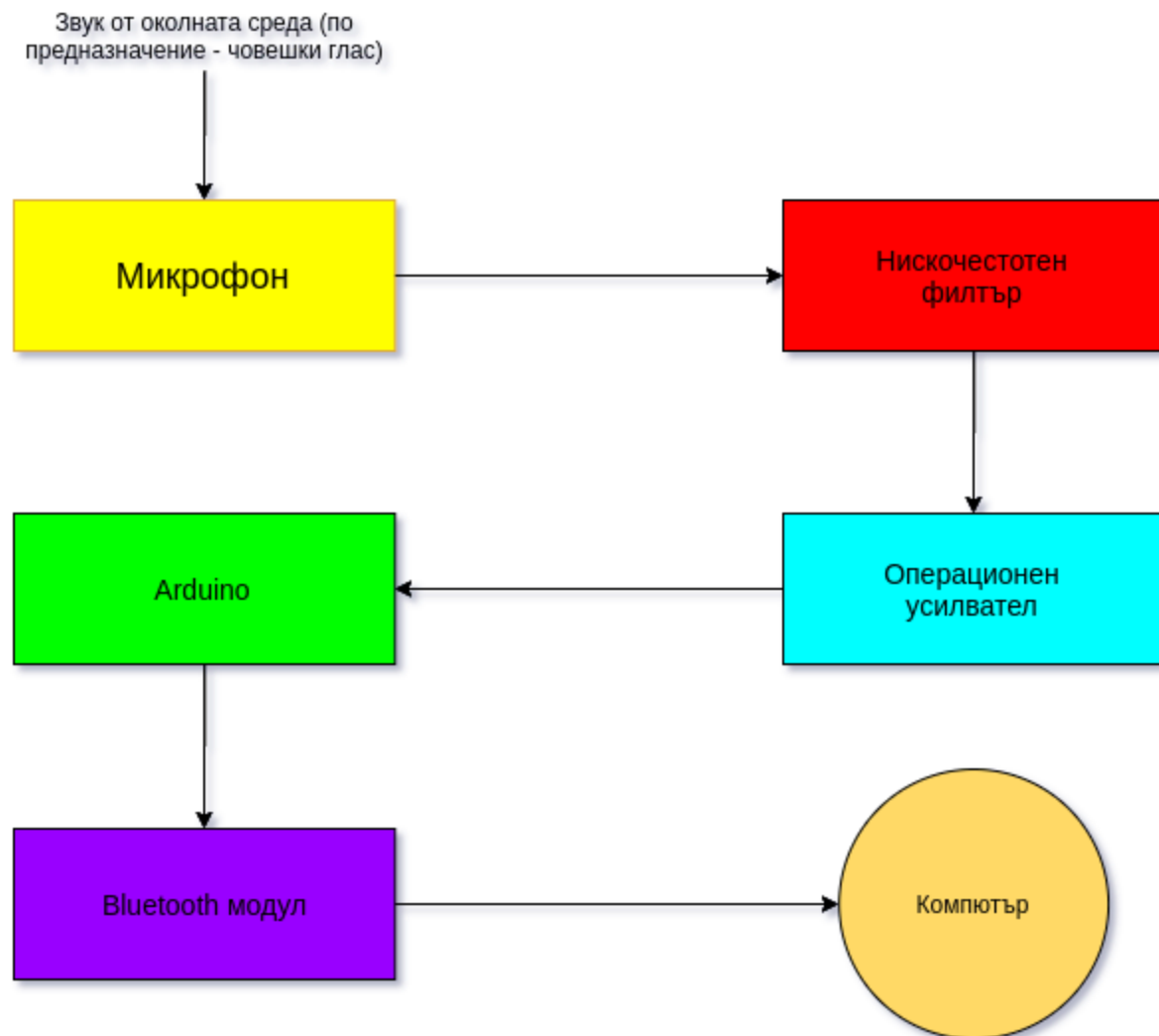


Блок схема на подслушвателно устройство

Изготвено от: Теодор Дишански и Виктор Димитров - 11 Б



Описание

Микрофонът ще приема аналоговия сигнал от външната среда. След това звукът ще премине в нискочестотния филтър, за да премахне излишния шум от постъпилия сигнал. Оттам ще се премести в операционния усилвател, след това в Arduino-то, което ще превърне аналоговия сигнал в дигитален, а накрая, посредством Bluetooth модула, ще пристигне в компютър под формата на аудио запис.